
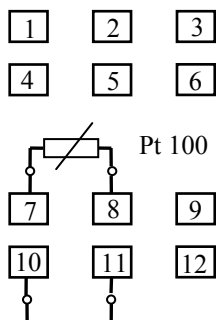


PŘEVODNÍK TEPLOTA - PROUD RI-1P


Dvou vodičové zapojení

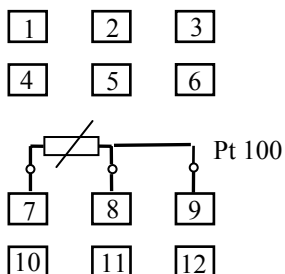

Třívodičové zapojení




Zapojení s pomocnou kompenzační smyčkou

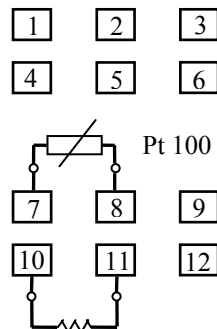

Proudová smyčka :
4 - kladný pól
5 - záporný pól

PŘEVODNÍK TEPLOTA - PROUD RI-1PA, RI-1L, RI-1S, RI-1SA

Schéma zapojení

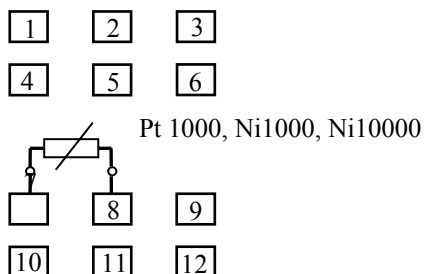


Proudová smyčka :

4- kladný pól
5 - záporný pól

PŘEVODNÍK ODPOR - PROUD RI-1RT, RI-1RTA, RI-1RTB

Schéma zapojení

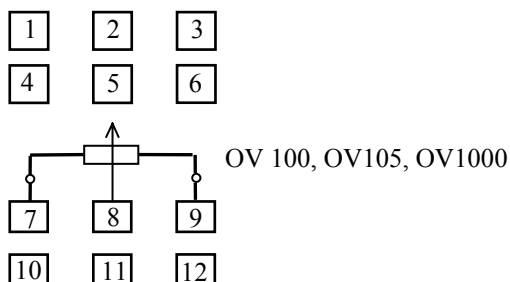


Proudová smyčka :

4 - kladný pól
5 - záporný pól

PŘEVODNÍK ODPOR - PROUD RI-1RD, RI-1RDA

Schéma zapojení

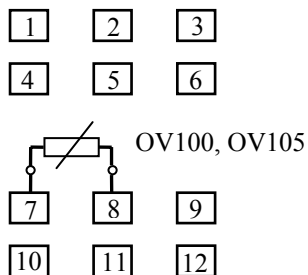


Proudová smyčka :

- 4 - kladný pól
- 5 - záporný pól

PŘEVODNÍK TEPLOTA - PROUD RI-1TK

Schéma zapojení

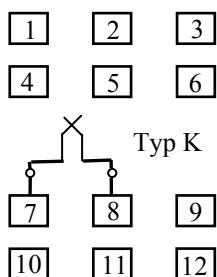


Proudová smyčka :

- 10 - kladný pól
- 11 - záporný pól

PŘEVODNÍK TEPLOTA - PROUD RI-1S-0/20

Schéma zapojení

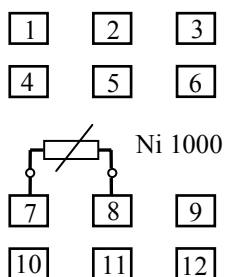

Proudová smyčka :

- 1 - kladný pól
- 2 - záporný pól


Napájecí napětí :

- 4 - kladný pól
- 5 - GND


Pozn. : svorky 1a 4 jsou galvanicky spojeny

PŘEVODNÍK TEPLOTA - PROUD RI-1P-0/20


Dvou vodičové zapojení

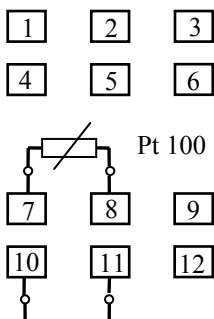

Třívodičové zapojení

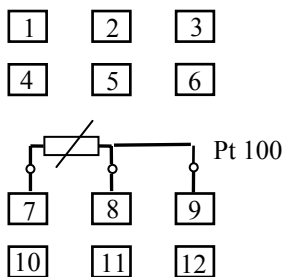

Zapojení s pomocnou kompenzační smyčkou

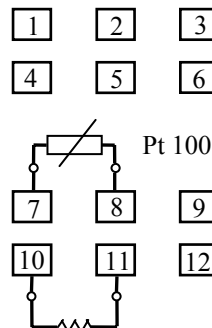



Proudová smyčka : 1 - kladný pól
2 - záporný pól

Napájecí napětí : 4 - kladný pól
5 - GND



Pozn.: Svorky 1 a 4 jsou galvanicky spojeny

DVOJNÁSOBNÝ PŘEVODNÍK TEPLOTA - PROUD RI-2P



Dvou vodičové zapojení

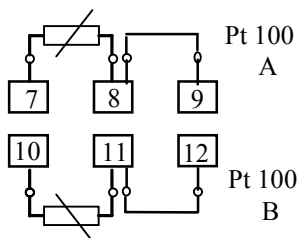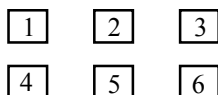

Třívodičové zapojení

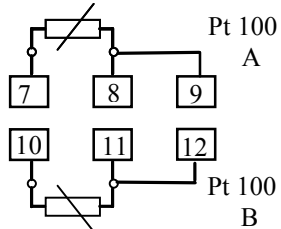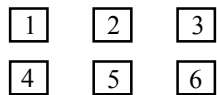

Zapojení s pomocnou kompenzační smyčkou

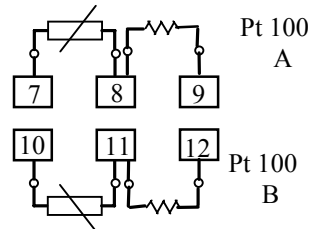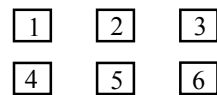


Proudová smyčka A :
4 - kladný pól
5 - záporný pól
7,8,9 - svorky pro připojení snímače

Proudová smyčka B :
1 - kladný pól
2 - záporný pól
10,11,12 - svorky pro připojení snímače

DVOJNÁSOBNÝ PŘEVODNÍK TEPLOTA - PROUD RI-2PA, RI-2L, RI-2S, RI-2SA


Schéma zapojení

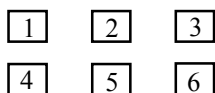

Proudová smyčka A:

4 - kladný pól

5 - záporný pól

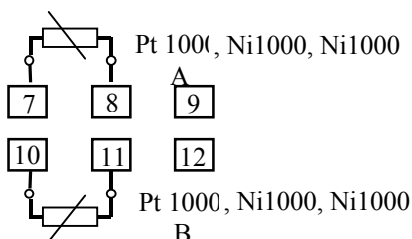


Proudová smyčka B:

1 - kladný pól

2 - záporný pól

DVOJNÁSOBNÝ PŘEVODNÍK ODPOR - PROUD RI-2RT, RI-2RTA, RI-2RTB

Schéma zapojení

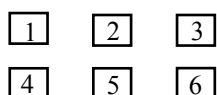


Proudová smyčka A :

4 - kladný pól

5 - záporný pól

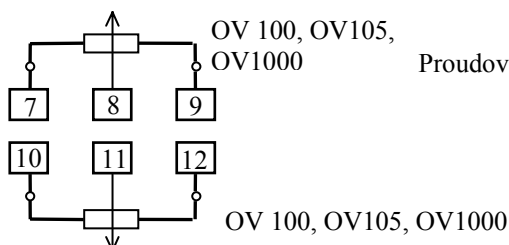7,8,9 - svorky pro připojení
odporového vysílače



Proudová smyčka B :


1 - kladný pól

2 - záporný pól

10,11,12 - svorky pro připojení
odporového vysílače

DVOJNÁSOBNÝ PŘEVODNÍK ODPOR - PROUD RI-2RD, RI-2RDA, RI-2RDB

Schéma zapojení

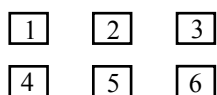


Proudová smyčka A :

4 - kladný pól

5 - záporný pól

7,8 - svorky pro připojení
snímače

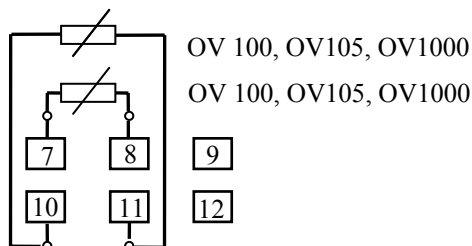

Proudová smyčka B :



1 - kladný pól

2 - záporný pól

10,11 - svorky pro připojení
snímače

DVOJNÁSOBNÝ PŘEVODNÍK TEPLOTA - PROUD RI-2P-0/20



Dvou vodičové zapojení

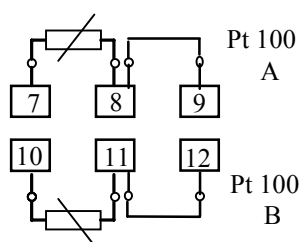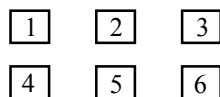


Proudová smyčka A :

- 4 - kladný pól U_{cc2}
- 5 - záporný pól $GND2$
- 6 - výstupní svorka $R2$
- 7,8,9 - svorky pro připojení snímače

Třívodičové zapojení

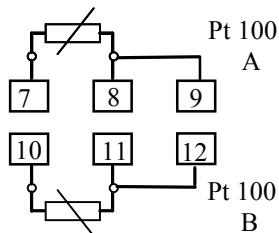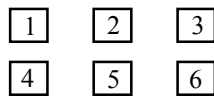

Zapojení s pomocnou kompenzační smyčkou


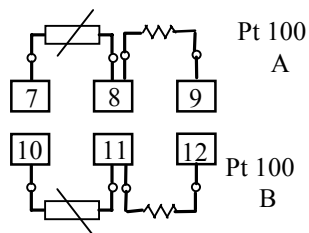


Proudová smyčka B :



- 1 - kladný pól U_{cc1}
- 2 - záporný pól $GND1$
- 3 - výstupní svorka $R1$
- 10,11,12 - svorky pro připojení snímače

PŘEVODNÍK S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM VSTUPU A VÝSTUPU TEPLOTA - PROUD RGI-P, RGI-PB



Dvou vodičové zapojení

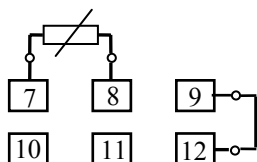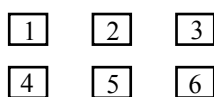

Třívodičové zapojení

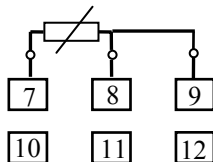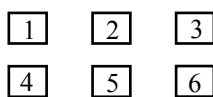

Zapojení s pomocnou kompenzační smyčkou

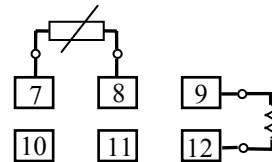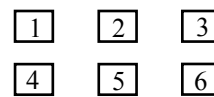


Výstupní proudová smyčka : 1 - kladný pól
2 - záporný pól

Napájení vstupní části : 10 - kladný pól
11 - GND

PŘEVODNÍK S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM VSTUPU A VÝSTUPU TEPLOTA - PROUD **RGI-PA, RGI-L, RGI-S, RGI-SA**

Schéma zapojení :

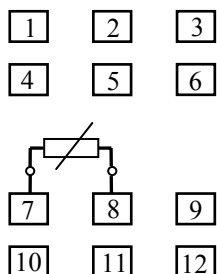


Výstupní proudová smyčka : 1 - kladný pól
2 - záporný pól

Napájení vstupní části : 10 - kladný pól
11 - GND

PŘEVODNÍK S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM VSTUPU A VÝSTUPU ODPOR - PROUD **RGI-RT, RGI-RTA, RGI-RTB**

Schéma zapojení

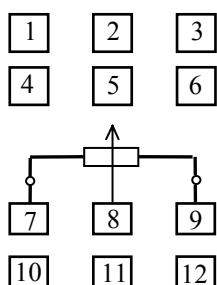


Výstupní proudová smyčka : 1 - kladný pól
2 - záporný pól

Napájení vstupní části : 10 - kladný pól
11 - GND

PŘEVODNÍK S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM VSTUPU A VÝSTUPU ODPOR - PROUD **RGI-RD, RGI-RDA, RGI-RDB**

Schéma zapojení

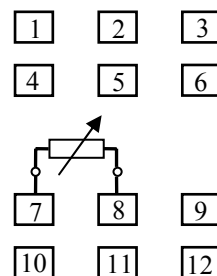


Výstupní proudová smyčka : 1 - kladný pól
2 - záporný pól

Napájení vstupní části : 10 - kladný pól
11 - GND


PŘEVODNÍK S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM VSTUPU A VÝSTUPU NAPĚTÍ - PROUD **RGI-U1, RGI-U2, RGI-U3**

Schéma zapojení

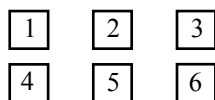

Výstupní proudová smyčka : 1 - kladný pól
2 - záporný pól


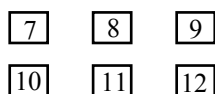
Napájení vstupní části : 10 - kladný pól
11 - GND



Vstupní signál : 12 - kladný pól
11 - GND



PŘEVODNÍK S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM VSTUPU A VÝSTUPU PROUD - PROUD **RGI-I1**

Schéma zapojení

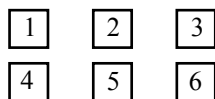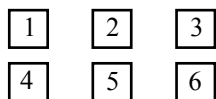


Výstupní proudová smyčka : 1 - kladný pól
2 - záporný pól

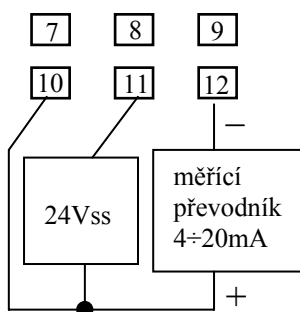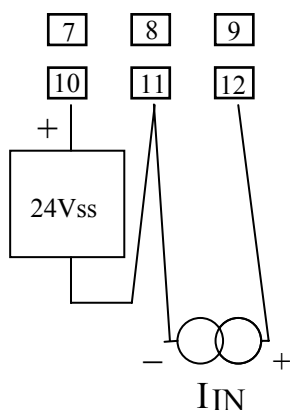Napájení vstupní části : 10 - kladný pól
11 - GND




PŘEVODNÍK S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM VSTUPU A VÝSTUPU PROUD - PROUD **RGI-I2**

Schéma zapojení

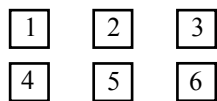


Výstupní proudová smyčka : 1 - kladný pól
2 - záporný pól

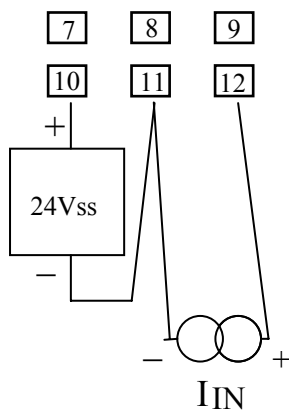Napájení vstupní části : 10 - kladný pól
11 - GND




Převodník 4 až 20 mA na 2 až 10 kHz (1 ÷ 5 kHz, 3 ÷ 15 Hz, 50 ÷ 500 Hz)

Schéma zapojení

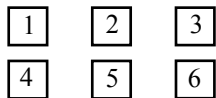

Výstupní svorky: 1 - výstup 2 až 10 kHz
2 - GND

Napájení : 4 - kladný pól
5 - GND

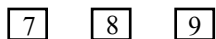

Vstupní signál : 7 - kladný pól + IN
8 - záporný pól - IN

Svorka 8 je vnitřně spojena se svorkami 2 a 5.